Федеральное государс	твенное бюджетное об	бразовательное уч	чреждение высі	пего образования
«Саратовский го	сударственный технич	неский университ	гет имени Гагар	ина Ю. А.»

Кафедра «Прикладные информационные технологии»

ОТЧЕТ по лабораторной работе №1 «НАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ SOFT COMFORT»

Студента группы б2-ПИНФ21 Нефедова Д. В.

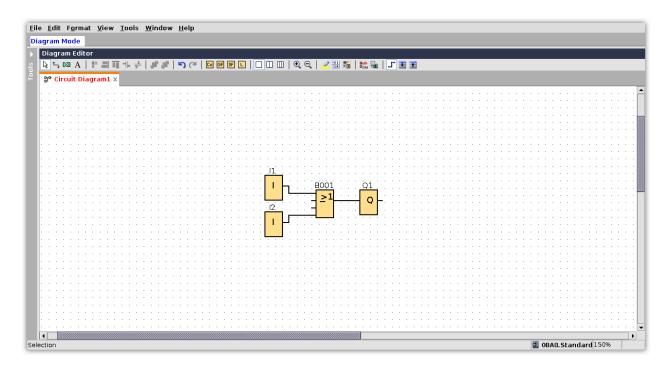


Рисунок 1. Схема логического ИЛИ с двумя переключателями.

I1	I2	Q1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Таблица 1. Таблица истинности логической функции ИЛИ.