

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Кафедра  
«Прикладные информационные технологии»

**ОТЧЕТ**  
**по лабораторной работе №2**  
**«ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД LOGO! LEARN ADVANCED»**

Студента группы 62-ПИНФ21  
Нефедова Д. В.

Саратов, 2020

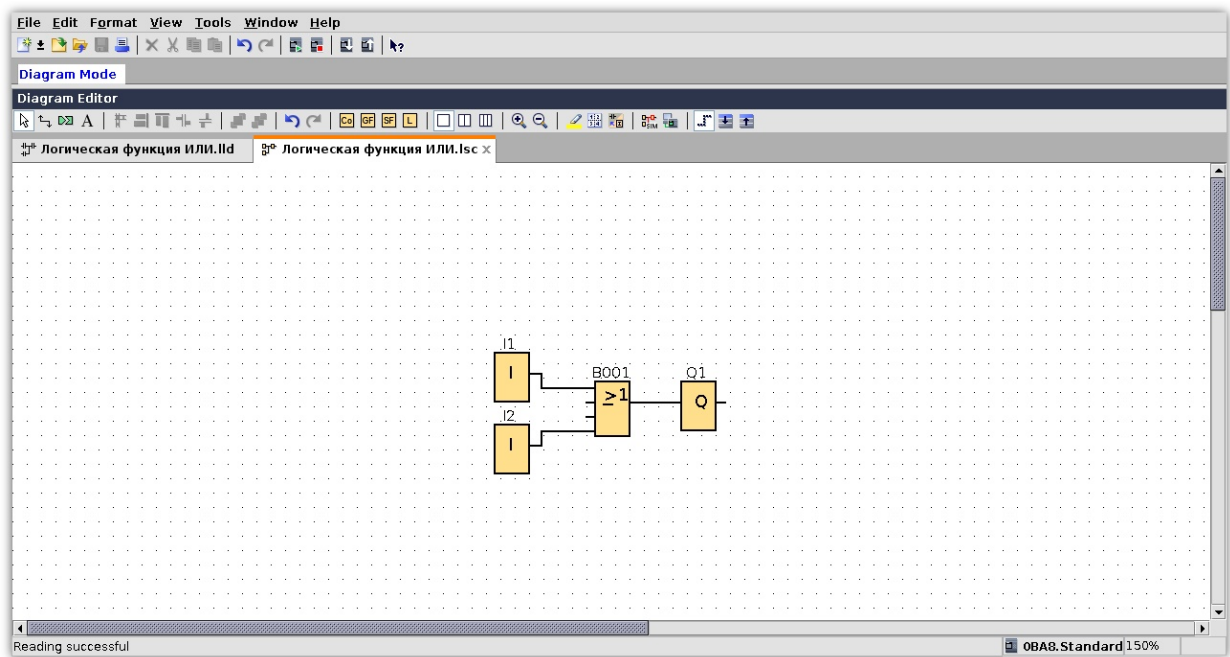


Рисунок 1. Функциональная схема логической функции ИЛИ.

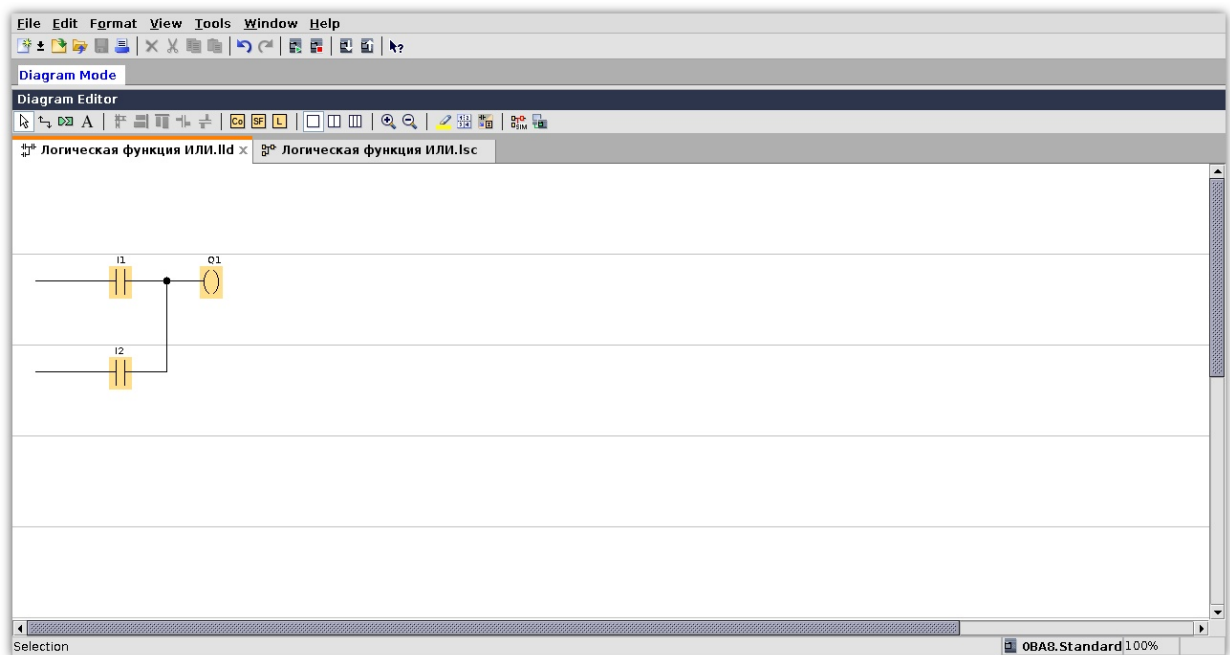


Рисунок 2. Релейно-контактная схема логической функции ИЛИ.

I1	I2	Q1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Таблица истинности логической функции ИЛИ.